FRA222 Microcontroller Interface

02 - GPIO

Spoil Alert!!!

| Phase | Week Date | | Main Topic | LAB |
|--------------------------|-----------|--------------|--|----------------------------|
| | | Wed, 18, Jan | Basic C | |
| | 1 | Thu, 19, Jan | STM32 Environment | |
| | | Wed, 25, Jan | CDTO - Caranal aumana insut/autaut | LADI COTO - C |
| and .ng | 2 | Thu, 26, Jan | GPIO : General-purpose input/output | LAB1 : GPIO safe numpad |
| terface an rogramming | 3 | Wed, 01, Feb | ADC : Analog-to-digital converter | กำหนดส่ง LAB 1 |
| erfa | | Thu, 02, Feb | | |
| Interface programm | | Wed, 08, Feb | olocking and non-blocking operation | LAB2 : ADC Analog with Non |
| c er | 4 | Thu, 09, Feb | INT : interrupt DMA : Direct Memory Access | Blocking Volt meter |
| 1: Basic controlle | 5 | Wed, 15, Feb | Office Hour | กำหนดส่ง LAB 2 |
| 1: ont | | Thu, 16, Feb | OTTICE HOUR | |
| ase | | Wed, 22, Feb | Compotoncy 1 : Pacia Intenface | |
| Phase | 6 | Thu, 23, Feb | Competency 1 : Basic Interface | |

| Phase Week Date | | Date | Main Topic | LAB | |
|-----------------|---------------------------|------|--------------|---|---------------------------------|
| Ī | | 7 | Wed, 01, Mar | TIM : Timer | |
| | | | Thu, 02, Mar | Software timer | |
| | | | Wed, 08, Mar | TIM - IC : Input Capture | Lab 3 TIMER : motor control and |
| | | 8 | Thu, 09, Mar | TIM - OC : Output Compare | speed reader |
| | | | Wed, 15, Mar | TIM - QEI: Quadrature Encoder Interface | daywords Lane |
| | MCU | 9 | Thu, 16, Mar | TIN - VEI. QUADIACUTE ENCODER INCELTACE | กำหนดส่ง LAB3 |
| | in | | Wed, 22, Mar | DSP : Digital Signal Processing Libraly | LAB 4 DSP :Motor Speed control |
| | | 10 | Thu, 23, Mar | osr . Digitat Signat Flocessing Libraty | |
| | Timer | | Wed, 29, Mar | Office Hour | กำหนดส่ง LAB 4 |
| | 2: | 11 | Thu, 30, Mar | Office hour | Птиция СДВ 4 |
| | Phase 2 and control | | Wed, 05, Apr | Competency 2 : Maddess of Timer | |
| | | 12 | Thu, 06, Apr | Competency 2 . Maddess of filmer | |

| Phase | Week | Week Date Main Topic | | LAB | Note |
|----------------------------|------|----------------------|--|---------------------------------|----------|
| | | Wed, 12, Apr | | | |
| | 13 | Thu, 13, Apr | | | สงกรานต์ |
| | | Wed, 19, Apr | - UART : Universal asynchronous receiver-transmitter | | |
| | 14 | Thu, 20, Apr | OART . Universat asynchionous receiver cransmitter | | |
| | | Wed, 26, Apr | I2C : Inter-Integrated Circuit | LAB 5 : UART Control I2C Memory | |
| | 15 | Thu, 27, Apr | 12C : Inter-integrated Circuit | LAB 3 . DART CONCIDE 12C Hemoly | |
| | 16 | Wed, 03, May | SPI : Serial Peripheral Interface | กำหนดส่ง LAB 5 | |
| | | Thu, 04, May | Jellat relipherat interface | THIRDING LAD 3 | ฉัตรมงคล |
| u | 17 | Wed, 10, May | Protocol | LAB 6 UART Protocal to SPI | |
| atio | | Thu, 11, May | 11000000 | LAD O OAK! 11000cc CO 3/2 | |
| Communication | | Wed, 17, May | Office Hour | กำหนดส่ง LAB 6 | |
| חשש | 18 | Thu, 18, May | OTTICE HOLE | LAD 0 | |
| | | Wed, 24, May | Competency 3 : Just Communicate "SOMETHING" | | |
| 3 : | 19 | Thu, 25, May | Competency 5 . oast communicate Something | | |
| Phase 3 and Protocal | | Wed, 31, May | | | |
| Pha and Pro | 20 | Thu, 01, Jun | | | |

Example 1 ทบทวนความรู้!!!

0.ตั้งค่า stm32cubeMX

1.ทดลองควบคุม **LED LD2** บนบอร์ด

LD2 ต่อกับขา PA5 บนบอร์ดอยู่

2.ทดลอง ปุ่ม **B1**


B1 ต่อกับขา PC13 อยู่

2.ทดลอง ปุ่ม **B1**

∘B1 ต่อกับขา <mark>PC13</mark> อยู่

onดลองควบคุม LED ให้เป็นไปตาม การกดปุ่ม

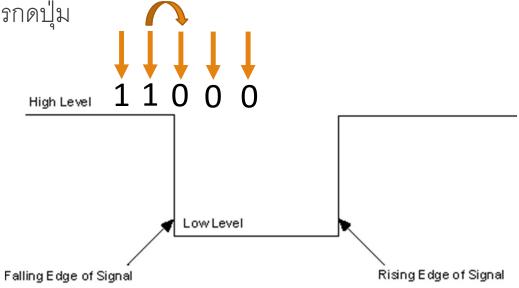- 1. กดติด ปล่อยดับ
- 2. กดติด กดดับ (Toggle)




```
3.ทดลองกระพริบไฟ LED ที่ 1 Hz
-โดยใช้ HAL_Gettick()
```

- Mbed studio
 - us_ticker_read(); → ให้เวลานับจากเปิดเครื่องในหน่วย *µs*
- STM32CubeIDE
 - HAL_GetTick(); ให้เวลานับจากเปิดเครื่องในหน่วย ms

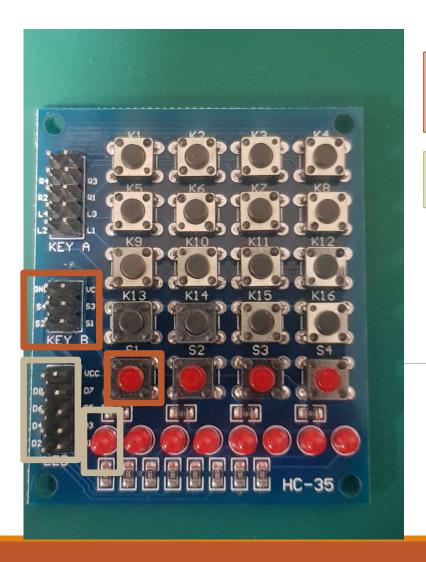
4.ทดลองกระพริบไฟ LED ที่ 1 Hz และ 0.5 Hz


-โดยใช้ B1 กดเพื่อเปลี่ยนความถี่สลับกัน (toggle)



GND – GND VCC – +3V3 S1 – PC10


VCC - +3V3 D1 - PC12

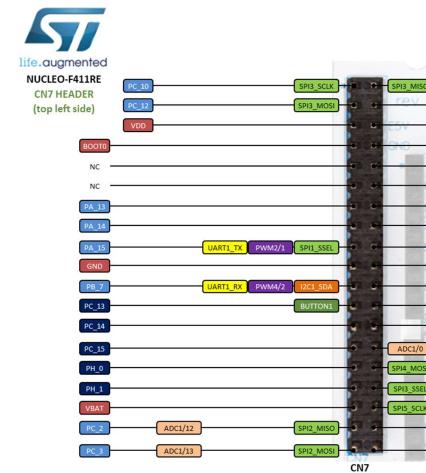

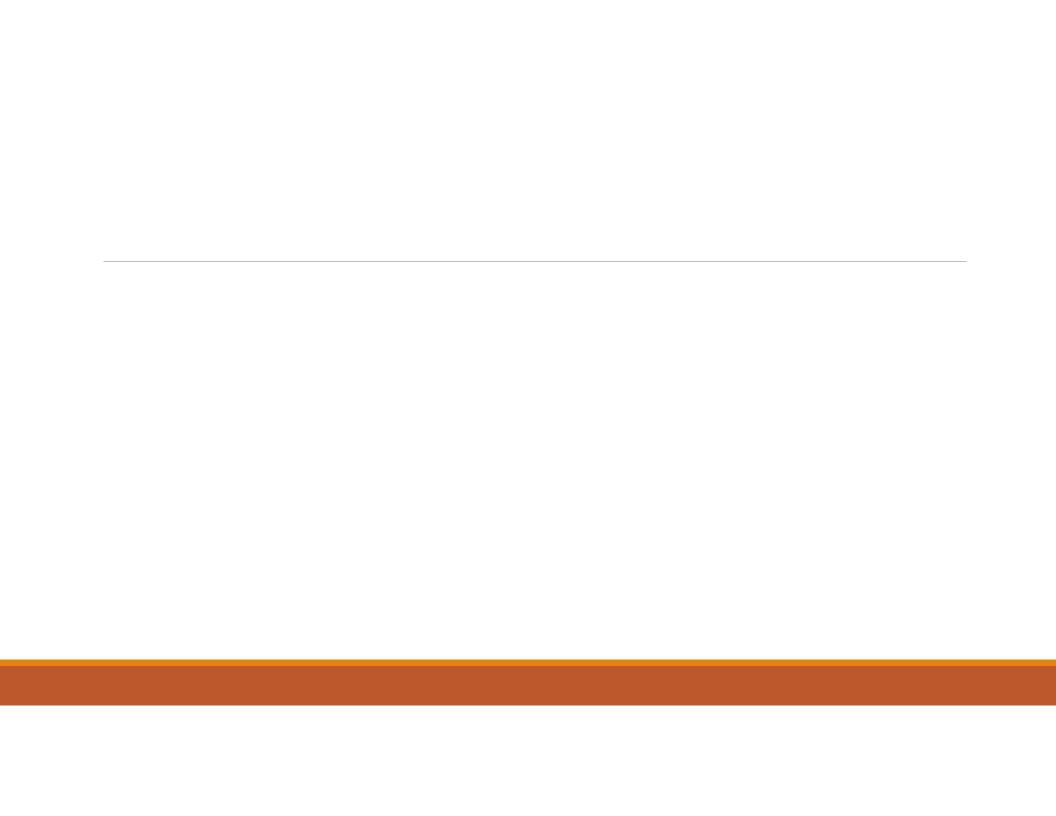

Dig A Little Deeper...

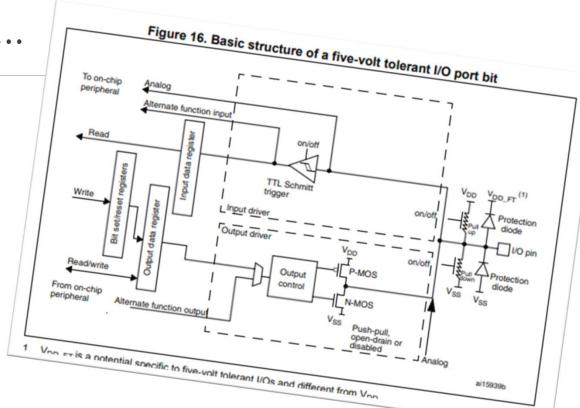- IO Structure
- Pull up/Pull Down
- Push Pull/Open Drain
- Output Speed



Datasheet Source

https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f411re.pdf

https://www.st.com/resource/en/reference_manual/dm00119316-stm32f411xce-advanced-armbased-32bit-mcus-stmicroelectronics.pdf


http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/70291f.pdf

https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega48A-PA-88A-PA-168A-PA-328-P-DS-DS40002061B.pdf


AVR Arduino


I/O Structure

Figure 16. Basic structure of a five-volt tolerant I/O port bit

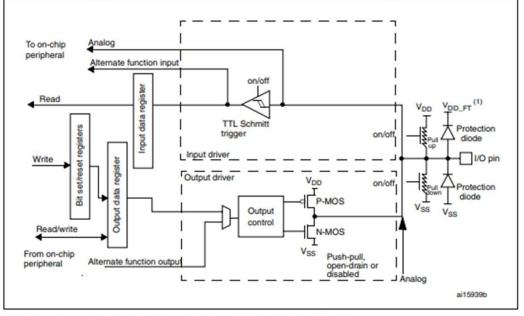

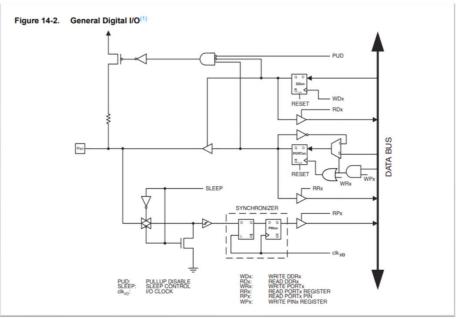1. VDD FT is a potential specific to five-volt tolerant I/Os and different from VDD.




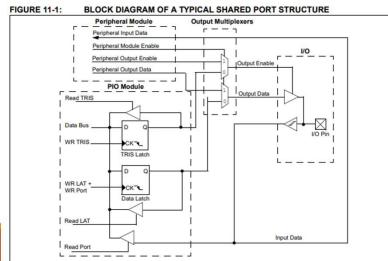


STM32 NUCLEO


dsPIC33

Pull up/Pull Down

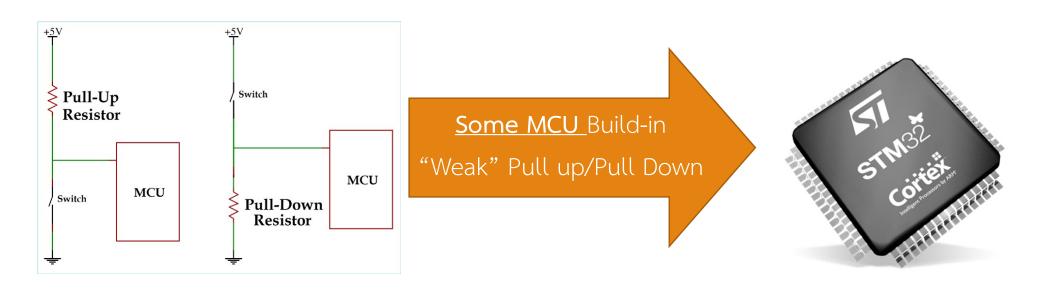


Pull up/Pull Down

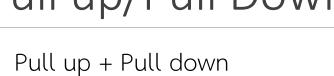

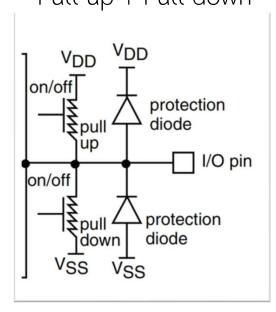

STM32 NUCLEO

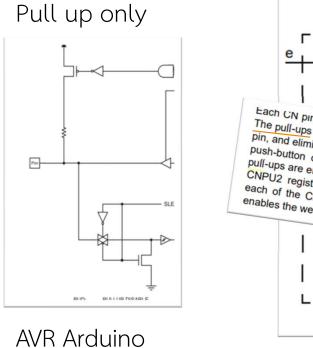

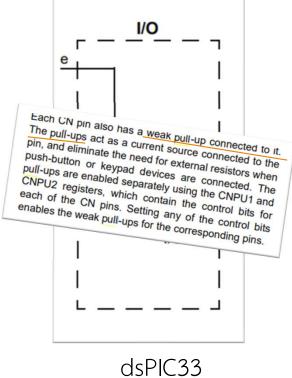


Table 53. I/O static characteristics (continued)

| | Symbol Parameter | | Conditions | Min | Тур | Max | Unit | |
|-----------------|---------------------|---|---|-------------------|-----|-----|------|------|
| | R _{PU} | Weak pull-up equivalent resistor ⁽⁶⁾ | All pins except for PA10 (OTG_FS_ID) | $V_{IN} = V_{SS}$ | 30 | 40 | 50 | - kΩ |
| STM32 NUCLEO | | | PA10 (OTG_FS_ID) | | 7 | 10 | 14 | |
| NUCLEU | R _{PD} | Weak pull-down equivalent resistor ⁽⁷⁾ | All pins except for PA10 (OTG_FS_ID) | $V_{IN} = V_{DD}$ | 30 | 40 | 50 | |
| | | | PA10 (OTG_FS_ID) | - | 7 | 10 | 14 | |
| | C _{IO} (8) | I/O pin capacitano | e | - | - | 5 | - | pF |

"**WEAK** Pull up"


AVR Arduino

| | R _{PU} | I/O Pin Pull-up Resistor | 20 | | 50 | kΩ |
|-----|-----------------|--------------------------|----|---------------------------------------|----|----|
| - 1 | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |


dsPIC33

| DILU | | OD, W, OOLA | | ľ. | 0.0 | • | CITIDAG CITADIGA |
|------|-------|---------------------|----|-----|-----|----|------------------------|
| | ICNPU | CNx Pull-up Current | | | | | |
| DI30 | | | 50 | 250 | 400 | μΑ | VDD = 3.3V, VPIN = VSS |

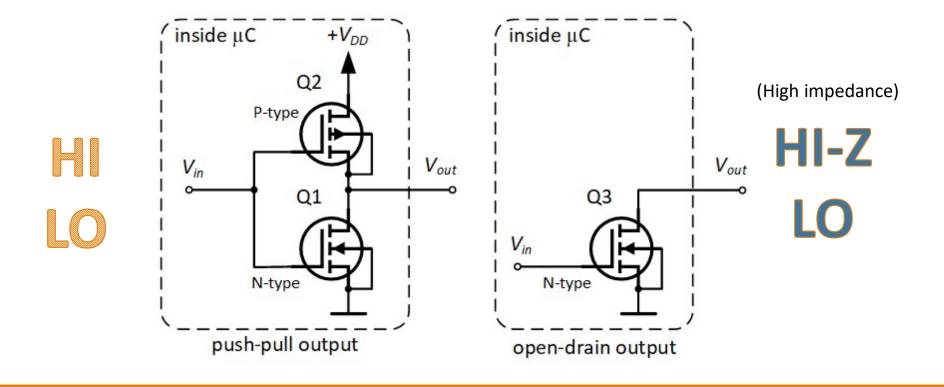
Push Pull / (Open Drain / Open Collector)



(Open Drain / Open Collector)

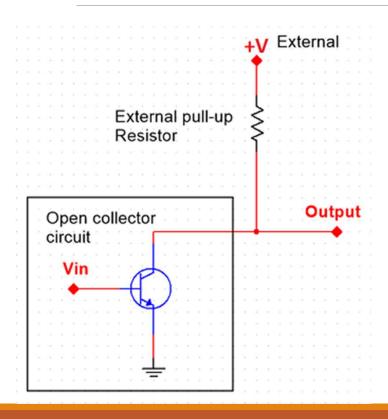

+ การจ่ายไฟ Logic ที่มากกว่า VCC

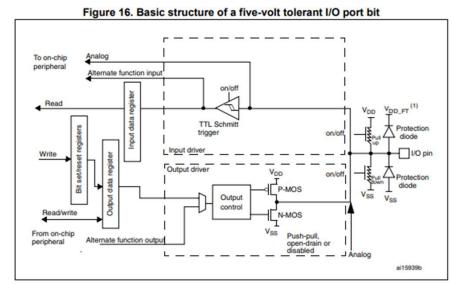



1. V_{DD FT} is a potential specific to five-volt tolerant I/Os and different from V_{DD}.

(Open Drain / Open Collector)

- + การต่อ Multiple Output (เป็น AND Gate อย่างง่าย)
- Speed / Matching External Resistor

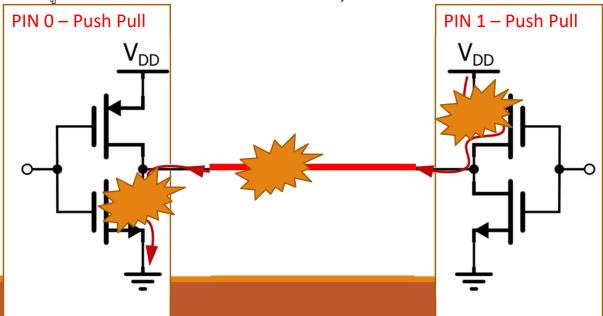+ถูกใช้ใน Protocol บางชนิด เช่น I2C, 1 wire



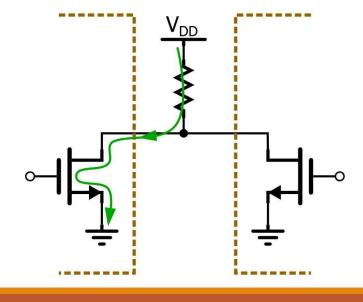

Output SPEED ???

Slew Rate

Lower Slew Rate

=


Lower EMI Emission

=


Lower Electronic Noise in System


=

Lower Maximum Frequency

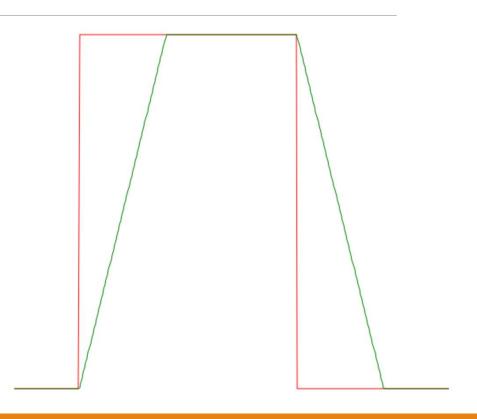

Matrix Button

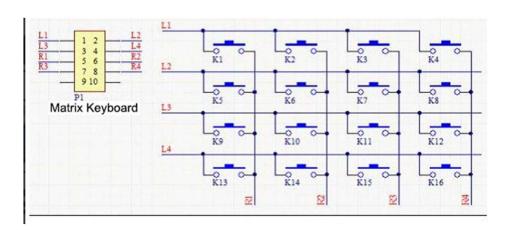

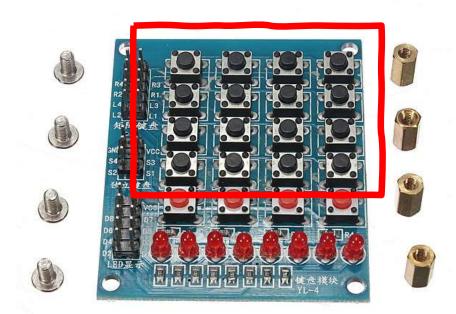


N x M Button with N+M Pin


Lag input and use some MPU resource/time


Use in user interface

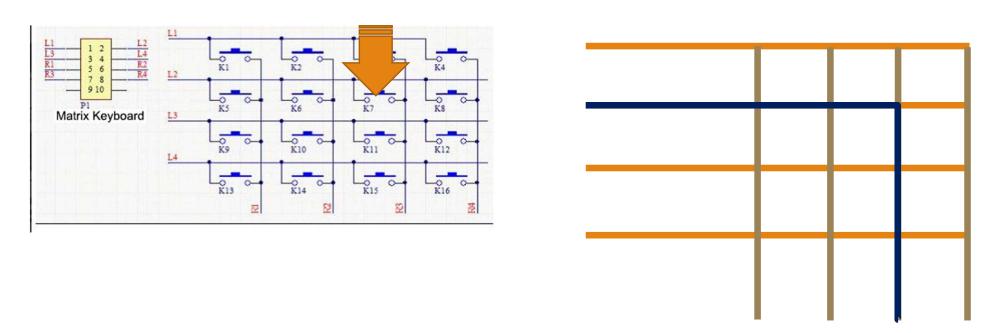
DO NOT USE in safety signal like emergency switch




Press K7 Connect L2 And R3 Together

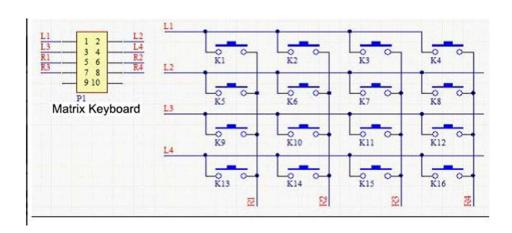

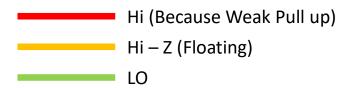

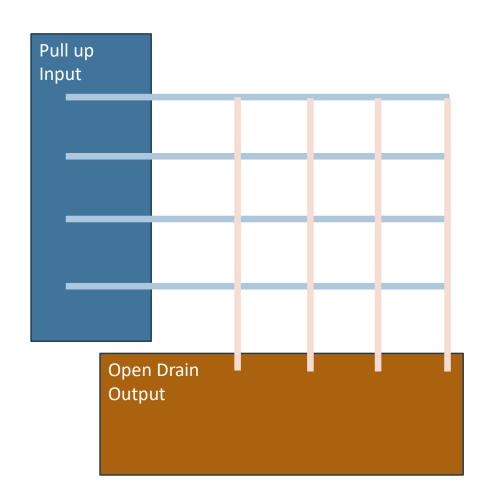


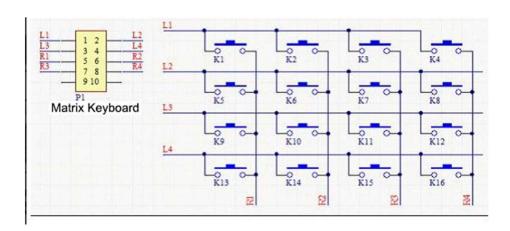



Hi (Because Weak Pull up)


Hi – Z (Floating)

LO

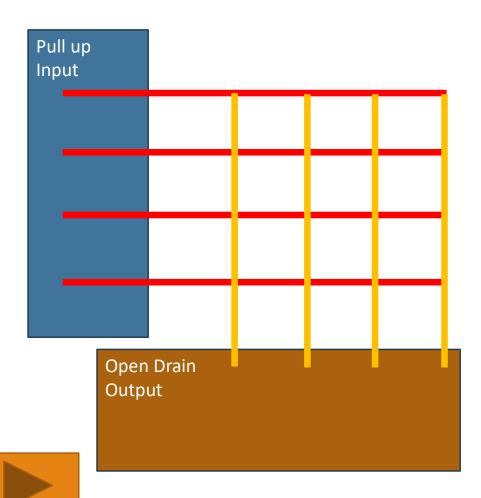

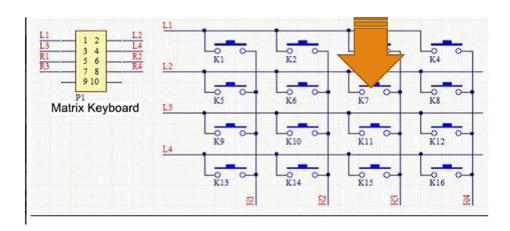


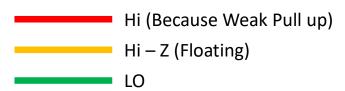

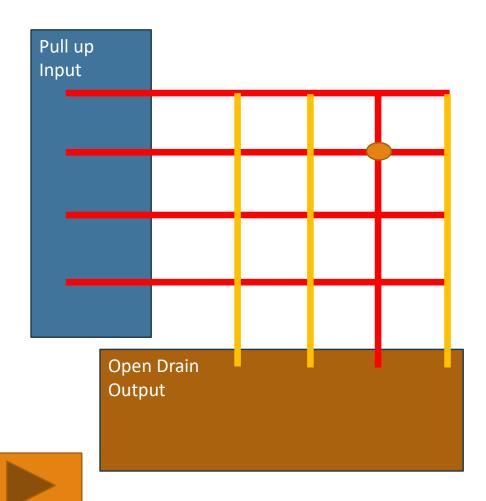

| DELAY (For electronic change) READ L1 – L4 SAVE TO BUTTON 0 – 3 SET R1 (For open drain is Hi - Z) | 1111 |
|---|------|
| RESET R2 DELAY READ L1 – L4 SAVE TO BUTTON 4 –7 SET R2 | 1111 |
| RESET R3 DELAY READ L1 – L4 SAVE TO BUTTON 8 –11 SET R3 | 1011 |
| RESET R4 DELAY READ L1 – L4 SAVE TO BUTTON 12 – 15 SET R4 | 1111 |

RESET R1

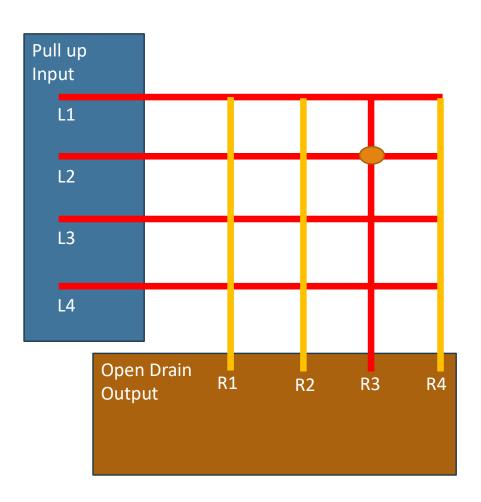

Concept to program

SET R4

DELAY (For electronic change) RESET R1 READ L1 – L4 SAVE TO BUTTON 0 – 3 **DELAY (For electronic change) SET** R1 (For open drain is Hi - Z) **READ** L1 – L4 SAVE TO BUTTON 0 – 3 **RESET** R2 **SET** R1 (For open drain is Hi - Z) **DELAY RESET** R2 **READ** L1 – L4 SAVE TO BUTTON 4 –7 **DELAY** SET R2 **READ** L1 – L4 SAVE TO BUTTON 4 –7 **RESET** R3 SET R2 **DELAY RESET R3 READ** L1 – L4 SAVE TO BUTTON 8 –11 **DELAY** SET R3 **READ** L1 – L4 SAVE TO BUTTON 8 –11 **RESET** R4 SET R3 **DELAY RESET** R4 **READ** L1 – L4 SAVE TO BUTTON 12 – 15 **DELAY** SET R4 **READ** L1 – L4 SAVE TO BUTTON 12 – 15 **RESET R1**

DELAY (For electronic change)

READ L1 – L4 SAVE TO BUTTON 0 – 3 **SET** R1 (For open drain is Hi - Z) **RESET** R2

DELAY

READ L1 – L4 SAVE TO BUTTON 4 –7
SET R2
RESET R3

DELAY

READ L1 – L4 SAVE TO BUTTON 8 –11
SET R3
RESET R4

DELAY

READ L1 – L4 SAVE TO BUTTON 12 – 15 SET R4 RESET R1

1. DELAY → ไปทำอย่างอื่นรอ → เรียกฟังก์ชั่นด้วยความถี่คงที่



3. create X = 0, 1, 2, 3

```
Function() {
Static int X;
```

READ L1 – L4 SAVE TO BUTTON X*4 to X*4+3

SET R(X) (For open drain is Hi - Z)

RESET R(X+1) %4


```
X++
X %= 4
}
อัพเดต 1 แถว / การเรียก 1 ครั้ง
```

READ L1 – L4

SET R(X)

RESET R(X+1) %4

SAVE TO BUTTON X*4 to X*4+3

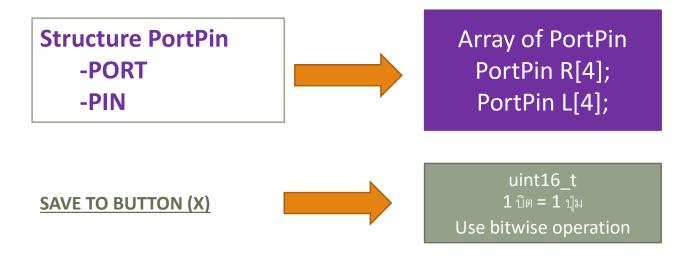

TASK

- 0.ต่อสายและอุปกรณ์
- 1.สร้างstructure เพื่อเก็บค่าของ button matrix ทั้งหมด
- 2. สร้างfunction สำหรับอ่านปุ่มที่ละแถว
- 3. รัน function นั้นด้วยความถื่คงที่
- 4. กระพริบไฟไปด้วยยยยย
- 5.ดูค่าตัวแปรผ่าน **DEBUGGER**



-สร้างปุ่มกด ขนาด **4 x 4** โดยแต่ละปุ่มจะถูกแปลงเป็น <u>ข้อมูล 1 บิต</u>ใน ตัวแปร ขนาด **uint16_t** โดยปกติ ทุกๆบิตจะมีค่า 0 เมื่อมีปุ่มใดถูกกด บิตที่เกี่ยวข้องกับปุ่มนั้นๆ จะมีค่า 1

uint16_t ButtonState


0000 0000 0100 1001

= K1 ,K4 , K7ถูกกด

TASK

- 0.ต่อสายและอุปกรณ์
- 1.สร้างstructure เพื่อเก็บค่าของ button matrix ทั้งหมด
- 2. สร้างfunction สำหรับอ่านปุ่มที่ละแถว
- 3. รัน function นั้นด้วยความถี่คงที่ 50Hz
- 4. กระพริบไฟไปด้วยยยยย 5**Hz**
- 5.ดูค่าตัวแปรผ่าน **DEBUGGER**

เข้ามาแล้ว ต่อสายอุปกรณ์รอได้เลย

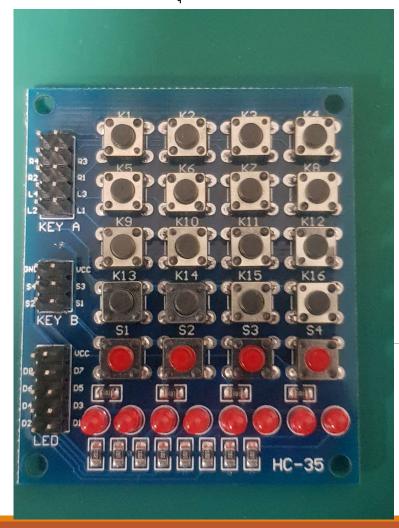

L1 – PA9 - Input

L2 - PC7

L3 - PB6

L4 - PA7


R1 – PA10 Output

R2 - PB3

R3 – PB5

R4 - PB4



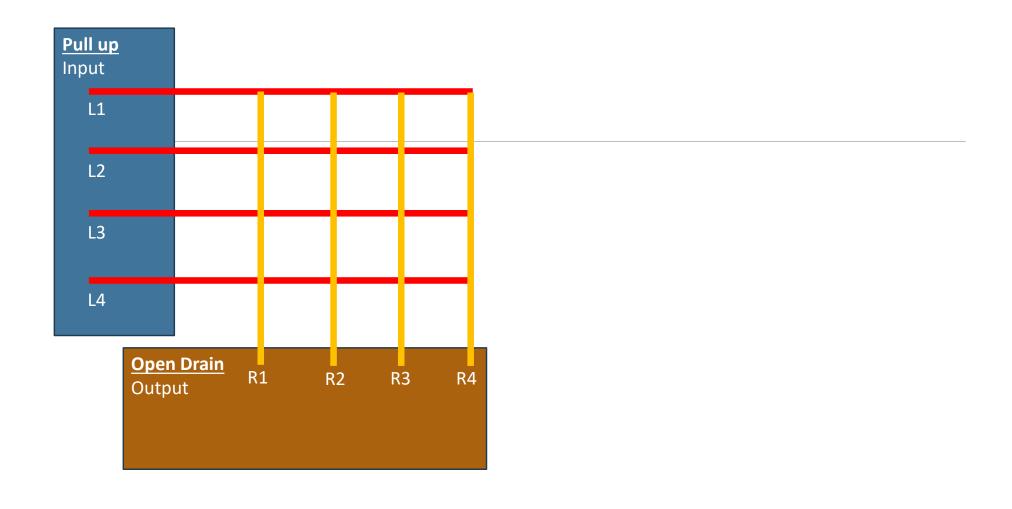


READ L1 – L4

SET R(X)

RESET R(X+1) %4

SAVE TO BUTTON X*4 to X*4+3

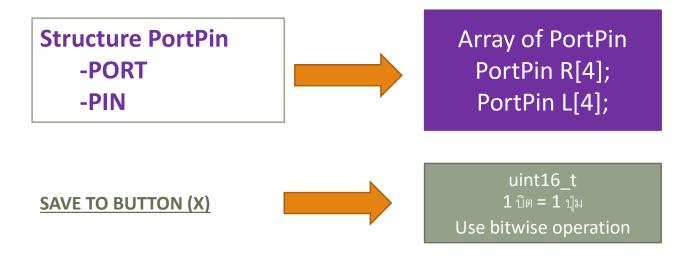

```
Function() {
Static int X;

READ L1 — L4 SAVE TO BUTTON X*4 to X*4+3

SET R(X) (For open drain is Hi - Z)

RESET R(X+1) %4

X++


X %= 4
}
```

TASK

- 0.ต่อสายและอุปกรณ์
- 1.สร้างstructure เพื่อเก็บค่าของ button matrix ทั้งหมด
- 2. สร้างfunction สำหรับอ่านปุ่มที่ละแถว
- 3. รัน function นั้นด้วยความถี่คงที่ 100Hz
- 4. กระพริบไฟไปด้วยยยยย 5**Hz**
- 5.ดูค่าตัวแปรผ่าน **DEBUGGER**



LAB 1 Key pad (Easy)

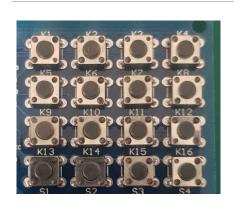

| 7 | 8 | 9 | Clear |
|---|---|---|-------|
| 4 | 5 | 6 | BS<< |
| 1 | 2 | 3 | |
| 0 | | | ok |

-กดรหัสนักศึกษาตัวเอง ให้ถูกต้อง เมื่อถูกต้อง แล้ว กด ok จะทำให้ ไฟ LD2 บนบอร์ดจะติด

- -ไม่มีการกดมั่วๆ แล้ว ไฟติด ถ้ากดผิดจะต้องกด Clear แล้ว กดใหม่ให้ถูกทั้งหมด เท่านั้น
- -(ยัง)ไม่มีการกด2 ปุ่มพร้อมๆ กัน

[Challenge] มีปุ่ม backspace ลบข้อมูลที่กดผิดได้โดยไม่ต้องกด Clear

LAB!!

Due date

- SEC B WED 1/2/2023 20:00
- ∘ SEC A − WED 2/2/2023 20:00


วิธีการส่งแลป

- 1.ทำแลปใน Github Repository แยกเสมอ และตั้ง Public ไว้ด้วย !!!
- 2.ส่งlink ไปยังgithub profile ของตนเองมาในGoogle form ใน classroom



LAB!!

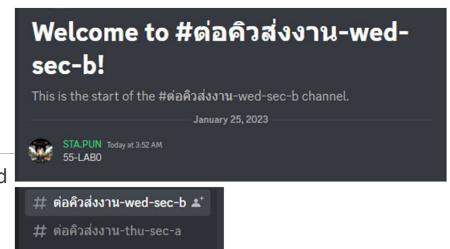- 3. ถ้าทำเสร็จ และต้องการตรวจ ให้ลงชื่อขอส่งงานที่ ห้อง ต่อคิวส่งงาน ในdiscord
- - ระบุ เลขที่และแลปที่ต้องการส่ง
 - ปิดคิวเวลา 20.00น. ของวันส่ง ให้ลงคิวหลังจากนั้นไม่รับตรวจ



- 4. <u>ถ้าส่งในห้อง</u>ให้เตรียมตัวให้เรียบร้อย ถ้ามีเวลาว่างหลังคาบเรียน พี่ๆTA จะตามเรียกหาตามลำดับคิว ไม่อยู่ขอข้าม ถ้าส่งในห้องไม่ทัน จะส่งออนไลน์ ผ่าน **Discord** ช่วงเวลา 20.00 -22.00 น.ของวันที่ตนเองเรียน
- 5. ถ้าส่งในDiscord ให้เตรียมตัวออนไลน์และ join voice chat
- คย่าลืมตั้งเลขที่ ชื่อเล่นและชื่อจริงเคาไว้ด้วย



รอคิวส่งงาน

STA.PUN

🌣 มาก่อนเวลาเริ่มนะครับ ไม่อยู่ขอข้าม

LAB!!

- 6. เมื่อถึงเวลาให้ **TA** ลากเข้าห้องเองโดยอัตโนมัติ เปิดลำโพงไว้รอฟังเสียงด้วยนา
- ∘ มีเวลาประมาณ คนละ 15 นาที่ +
 - o อธิบาย lab แนวคิดคราวๆ และ โค้ดที่ทำ
 - 。 แสดงการทำงานให้ **TA** ดู และขั้นตอนการ**Dev** โค้ดของเรา
 - 。 <u>จะต้องมี commit และpush origin ของโค้ดที่ใช้ส่ง ซึ่งลงเวลาเอาไว้ก่อน 20.00น. ของวันที่ส่ง</u>
 - ตอบคำถามนิดหน่อย
- 7. ถ้าส่งแล้ว จะได้รับ reaction ใน discord



